



ENCS2110

Assignment No.1

08-30-2025

Instructor: Dr. Nasser Ismael


TA: Raneem

Section: 3


Q1:

Engs 211a Assignment 1, Ghath Haj-Ali

Q1: $F = (A+B)'.C + A'$

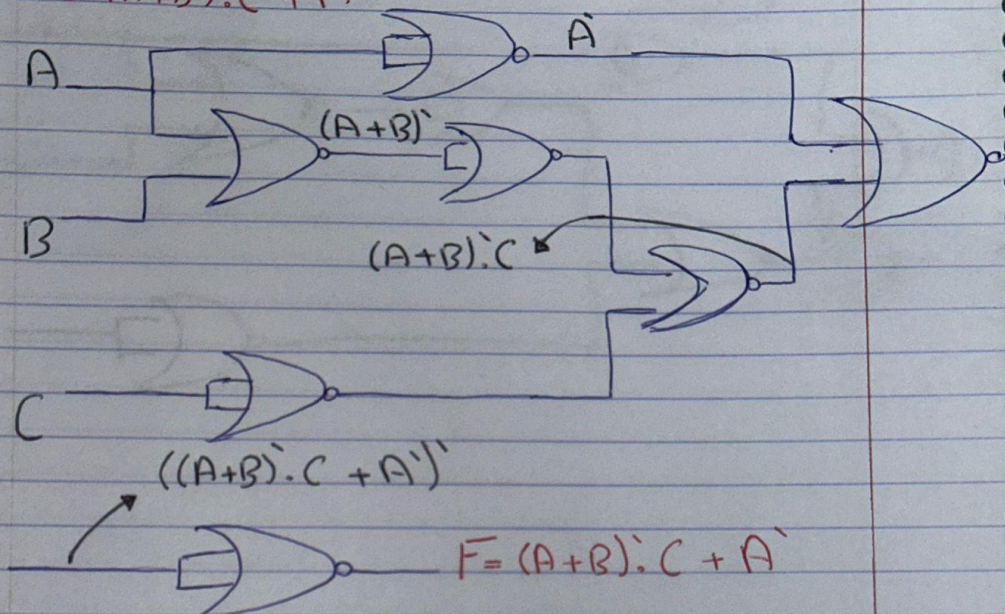

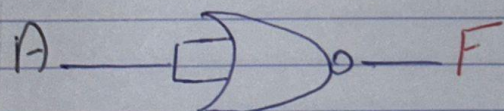OR: $(A+B)'.C + A' \rightarrow \underline{A'}B'C + \underline{A'} \rightarrow A'(B'C + 1) \rightarrow A'$



Q2+3:


Ghaith Haj-Ali

Q2: $F = (AB)' + (BC)'$

$(AB)' \rightarrow A' + B'$


$(BC)' \rightarrow B' + C' \therefore F = A' + B' + C'$

$\rightarrow F = (ABC)'$

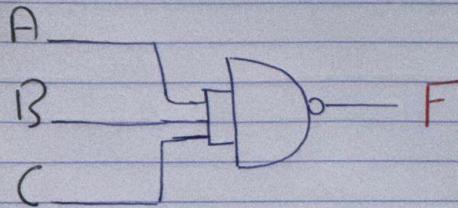

Q3: a) $F1 = A'BC + AB'C' + ABC$

$\therefore F1 = \sum (m_3, m_4, m_7)$

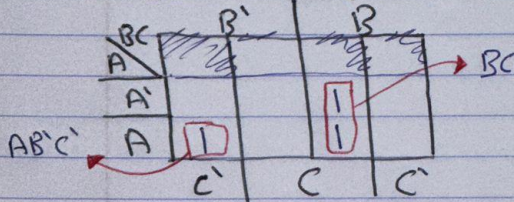

$\therefore F1 = AB'C' + BC$


b) $F2 = A'B + AC' + AB'C$

$= A'B(C+C') + A(B+B')C' + AB'C$

$= A'BC + A'BC' + ABC' + AB'C' + AB'C$


$m_3 + m_2 + m_6 + m_4 + m_5$

$\therefore F2 = \sum (2, 3, 4, 5, 6)$

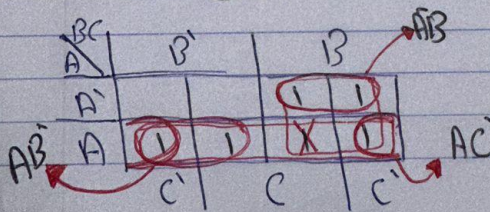


$\therefore F2 = A + B$

Q4:

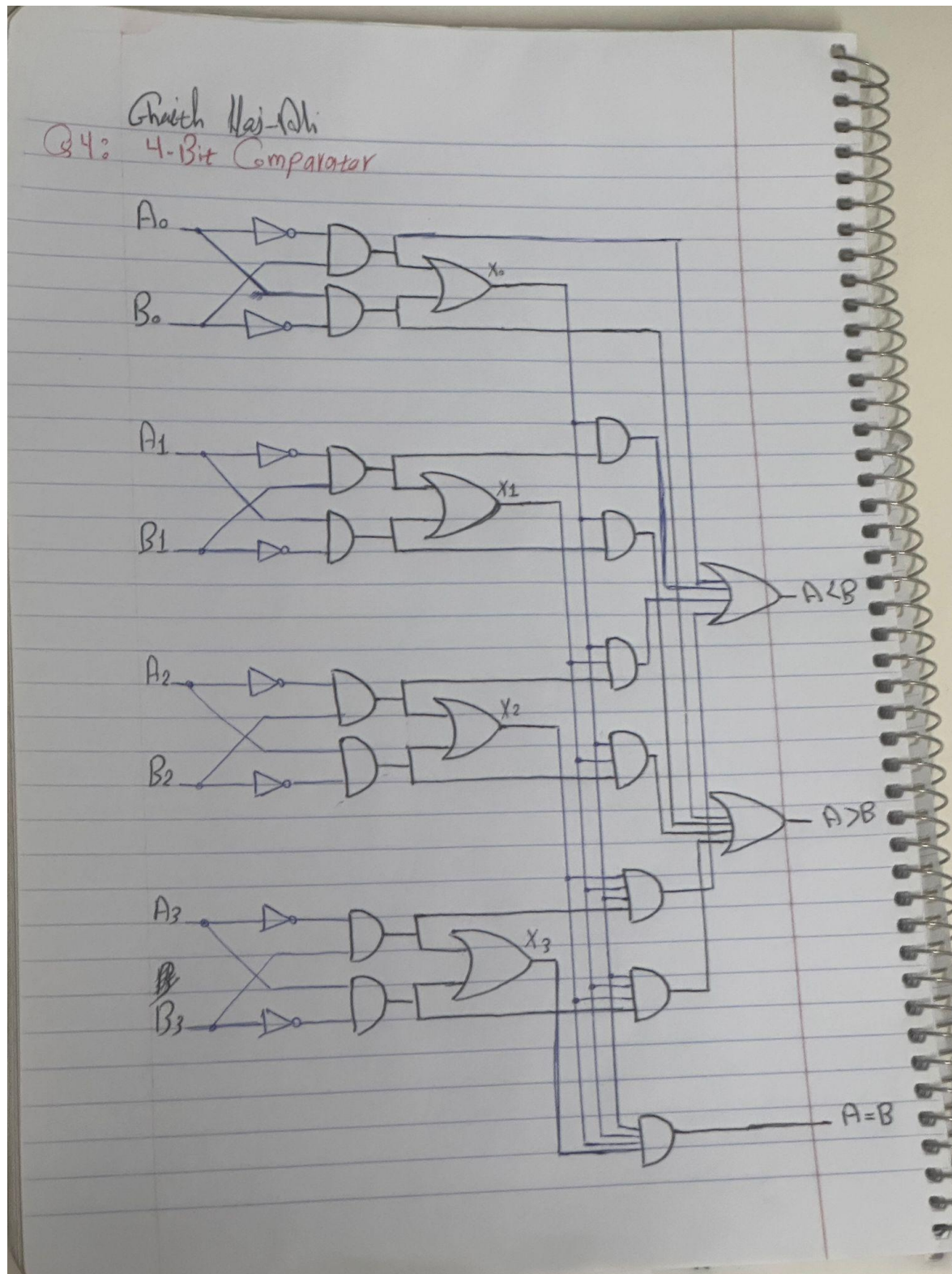

Ghaith Naj-ali

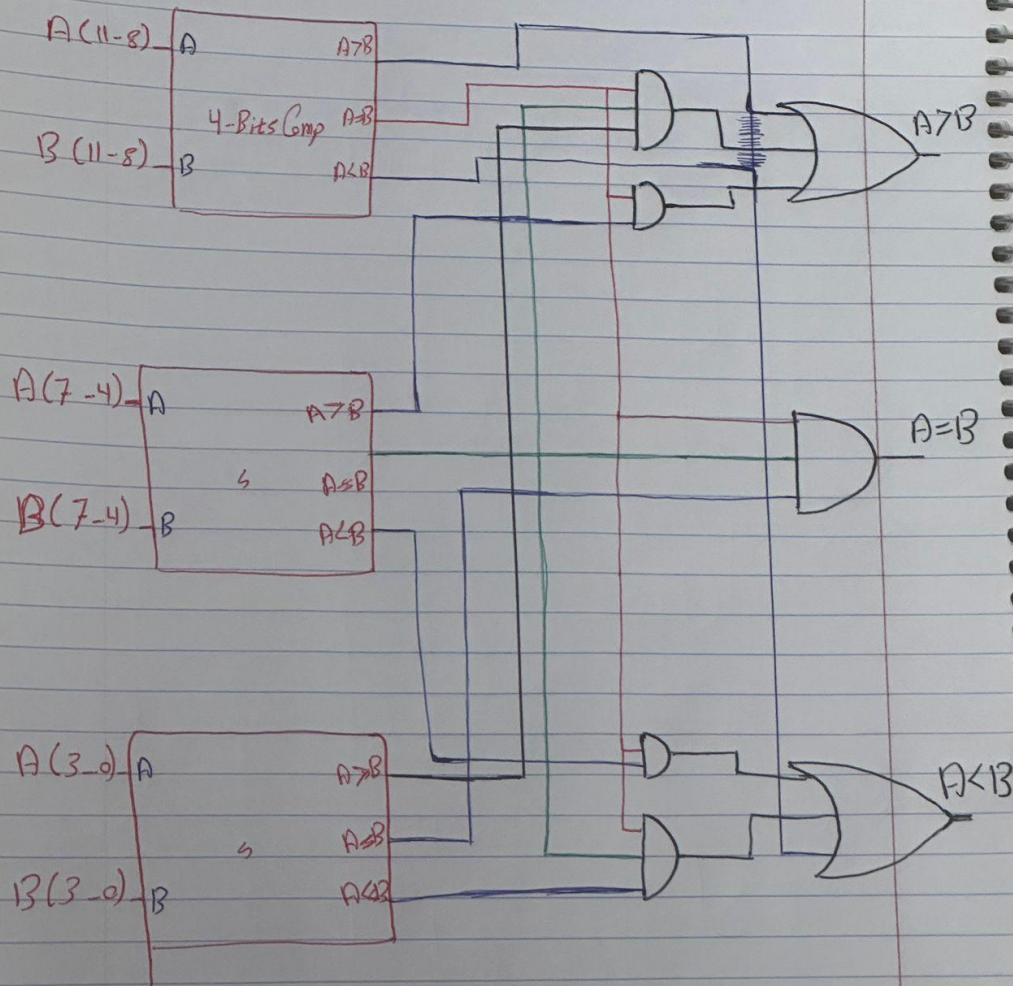

Q5:

Ghaith Haj-Ali

Q5: 4-Bit Subtractor and adder

